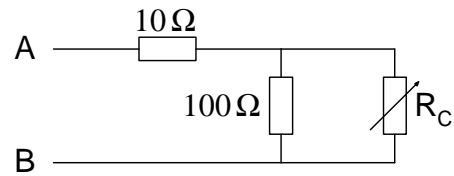


Electricité

Exercice 2-04 : résistance équivalente



1. Donner l'expression de R_{AB} en fonction de R_C .
2. Pour quelle valeur de R_C a-t-on $R_{AB} = R_C$?
3. Comparer avec R_∞ de l'exercice 2-03.

Eléments de correction

2. $37,016\ \Omega$